



DISEÑO DIGITAL 2

MEMORIA DEL DISEÑO

Autores:

Ricardo Javier Cuenca Cuenca,
Lukas Sylvester Gdanietz de Diego,
Hao Feng Chen Fu

Curso 2021-2022.

Control de versiones : V5.0

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Cambios realizados
0.0	19/04/2022	DTE	Inicial
0.0	03/05/2022	G4	Inicio, donde se realizo la estructura de la memoria
1.0	09/05/2022	G4	Se realizo la introducción y el objetivo del proyecto
2.0	18/05/2022	G4	Modificaciones en el apartado 2, apartado 4 y asignaciones de pines
3.0	20/05/2022	G4	Introducción inicial de especificaciones del apartado 1, introducción del nivel jerárquico del apartado 2, modificación y finalización del apartado 4, modificación de los apartados 5.2, 5.3 y 5.4
4.0	21/05/2022	G4	Modificación del apartado 1, apartado 2 y apartado 3
5.0	22/05/2022	G4	Revisar

Tabla de contenido

1	Especificación del diseño.	4
1.1	Introducción	4
1.2	Interfaces	4
1.2.1	Interfaz con el acelerómetro	5
1.2.2	Interfaz con la barra de displays de 7 segmentos	5
1.2.3	Interfaz con la barra de LEDs	6
1.3	Especificaciones	6
2	Diseño jerárquico	7
2.2	Bloque controlador del acelerómetro	9
2.3	Bloque Calibrador	9
2.4	Bloque Axis_Screen_X	10
2.5	Bloque Axis_Screen_Y	10
3	Diseño detallado	11
4	Pruebas de verificación funcional de NIVEL	12
4.1	Test del Máster SPI	12
4.2	Test del controlador	12
4.3	Test del diseño completo	13
5	Verificación del diseño final	14
6	Diseño físico	15
6.1	Asignación de pines	15
6.2	Restricciones de la síntesis	16
6.3	Recursos utilizados	16
6.4	Frecuencia máxima de reloj	16
7	Bibliografía	17

1 Especificación del diseño.

1.1 Introducción

El Grupo G4 de Diseño Digital II con la guía del profesorado de la Asignatura, y con el conocimiento adquirido, se ha realizado el diseño en VHDL de un acelerómetro que medirá el movimiento de un sensor, en el eje X e Y, este movimiento será mostrado en una barra de leds para el eje **X** y en una barra de Displays que se encuentran en la **XDECA** proporcionada en el laboratorio, las características de esta tarjeta como las del sensor serán dadas con más detalle en los puntos siguientes.

El sensor **LIS2DH12** que está integrado en la Tarjeta **XDECA** llamándose en esta tarjeta como **Gsensor**, será un acelerómetro lineal para tres ejes (XYZ) controlable mediante una interfaz SPI/I2C, este sensor tiene una amplia variedad de funcionalidades que pueden ser usadas, sin embargo, en este diseño se utilizaran solo algunas de las posibilidades que nos da este sensor y su control será hecho mediante **interfaz SPI**.

1.2 Interfaces

El Sistema se interconectará al acelerómetro, consiguiendo realizar medidas de la posición del sensor en los ejes X e Y, mostrándolo en una barra de leds para el eje X y en una barra de displays de 7 segmentos para el eje Y.

El diagrama de bloques general del diseño se muestra en la siguiente figura.

 


Fig. 1. Interconexión del NIVEL al acelerómetro y a los LEDs y displays de 7 segmentos.

1.2.1 Interfaz con el acelerómetro

El sistema se comunica con el acelerómetro (**LIS2DH12**) que actuara como esclavo del sistema, con una interfaz SPI. Las señales de esta interfaz son las siguientes:

Señal	Dirección	Descripción
CS	Salida	Selección de chip, activa a nivel alto
SPC - SCK	Salida	Reloj en serie
SDI – MISO	Entrada	Entrada de datos en serie
SDO- MOSI	Salida	Salida de datos en serie

1.2.2 Interfaz con la barra de displays de 7 segmentos

El sistema realiza la visualización de la inclinación en uno de los ejes utilizando una barra de displays de 7 segmentos del tipo cátodo común. La interfaz es la siguiente :

Señal	Dirección	Descripción
seg[7..0]	salida	seg[0] : segmento g seg [1] : segmento f seg [2] : segmento e seg [3] : segmento d seg [4] : segmento c seg [5] : segmento b seg [6] : segmento a seg [7] : segmento punto
mux_disp[7:0]	salida	mux_disp [0] : cátodo del display 0 (LSD) mux_disp [1] : cátodo del display 1 mux_disp [2] : cátodo del display 2 mux_disp [3] : cátodo del display 3 mux_disp [4] : cátodo del display 4 mux_disp [5] : cátodo del display 5 mux_disp [6] : cátodo del display 6 mux_disp [7] : cátodo del display 7

La interfaz permite iluminar solo un display a la vez. El display se selecciona activando (a nivel bajo) el cátodo correspondiente. El display activo se ilumina de acuerdo al código de 7 segmentos y punto decimal introducido (nivel alto).

1.2.3 Interfaz con la barra de LEDs

El sistema realiza la visualización de la inclinación en el otro eje utilizando una barra de displays de 7 segmentos:

Señal	Dirección	Descripción
led_disp[7..0]	Salida	Se activará en nivel alto, uno por uno los leds dependiendo del grado de inclinación

1.3 Especificaciones

Las especificaciones funcionales y no funcionales del NIVEL se detallan en el documento [1].

1. Especificaciones funcionales

Ref	Especificación
ESP00	El sistema realiza detecciones de movimiento
ESP01	Iluminación inicial de todos los leds y displays de 7 segmentos que aseguran que se toma un punto de referencia.
ESP02	Iluminación o apagado de los leds o displays de 7 segmentos en función del movimiento respecto al eje X o al eje Y.
ESP03	Iluminación correcta de los leds

2. Especificaciones no funcionales

Ref	Especificación
ESP04	El sistema se diseñará utilizando VHDL.
ESP05	Se utilizará <i>ModelSim</i> como herramienta de simulación y <i>Quartus Prime</i> como herramienta para la realización del diseño físico,
ESP06	El sistema se prototipará utilizando una tarjeta DECA-MAX10 del fabricante Arrow [2]
ESP07	Se utilizará como fuente de reloj uno de los osciladores de 50MHz que posee la tarjeta DECA-MAX10.
ESP08	Para prototipar el sistema se conectará a la tarjeta DECA-MAX10 una tarjeta de expansión [3] con 8 displays

2 Diseño jerárquico

El diagrama de la Fig. 2 representa el primer nivel de la jerarquía del diseño¹:

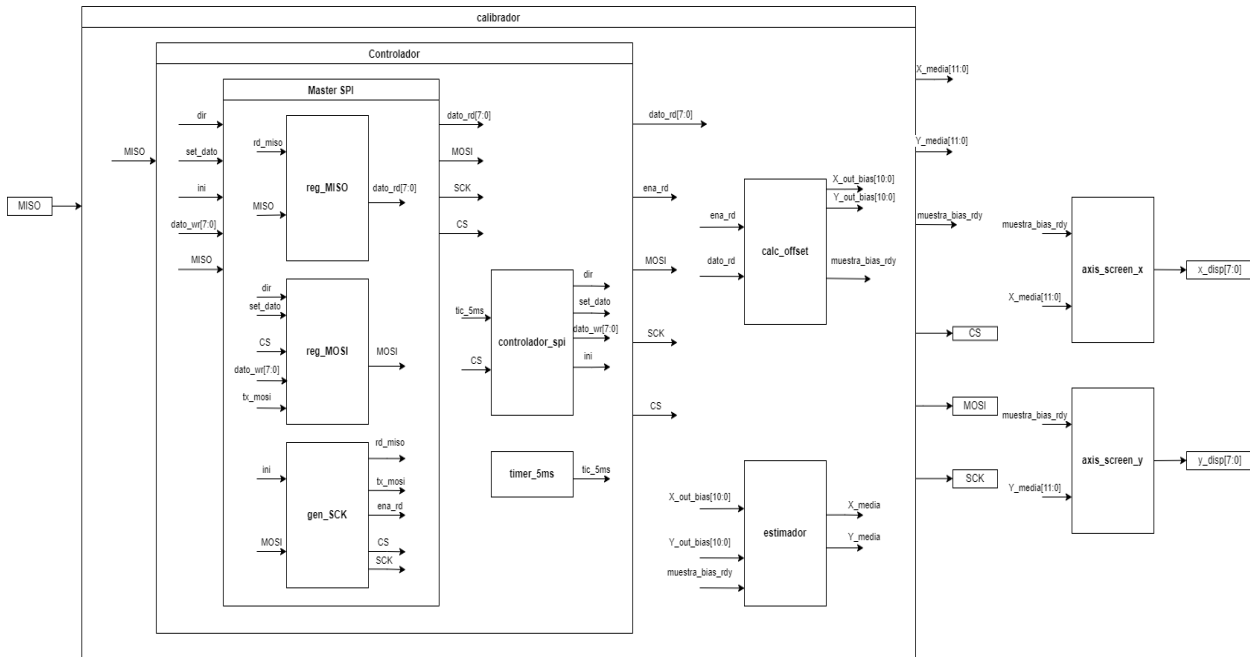


Fig. 2. Diagrama de bloques del primer nivel de la jerarquía de NIVEL.

En los siguientes subapartados se describe la interfaz y la función de cada uno de estos bloques.

¹ Todos los bloques tienen un reloj común, clk, y una entrada de reset asíncrono, rst_n, activa a nivel bajo. Estas señales no se incluyen en las interfaces por simplicidad.

2.1 Bloque Máster SPI

Señal	Dirección	Descripción
CS	salida	Señal del Chip select
SCK	salida	Señal de reloj del interfaz SPI
MOSI	salida	Buffer de salida del Máster SPI
MISO	entrada	Buffer de entrada del Máster SPI
ini	entrada	Señalización del inicio de una transacción
dir	entrada	Señal que habilita la lectura o escritura de los datos
set_dato	entrada	Señalización de la escritura del buffer de salida
dato_wr	entrada	Dato que se introduce al periférico SPI
dato_rd	entrada	Dato que se lee del periférico SPI
ena_rd	entrada	Señal de habilitación para lectura

El bloque está dividido en los siguientes circuitos:

- gen_SCK: Realiza la generación de señales del reloj serie para la interfaz SPI
- reg_miso: Registro de salida de desplazamiento de 8 bits
- reg_mosi: Registro de entrada de 8 bits por el cual se introducen las direcciones y los datos de escritura.

Su funcionamiento se describe en las siguientes figuras:

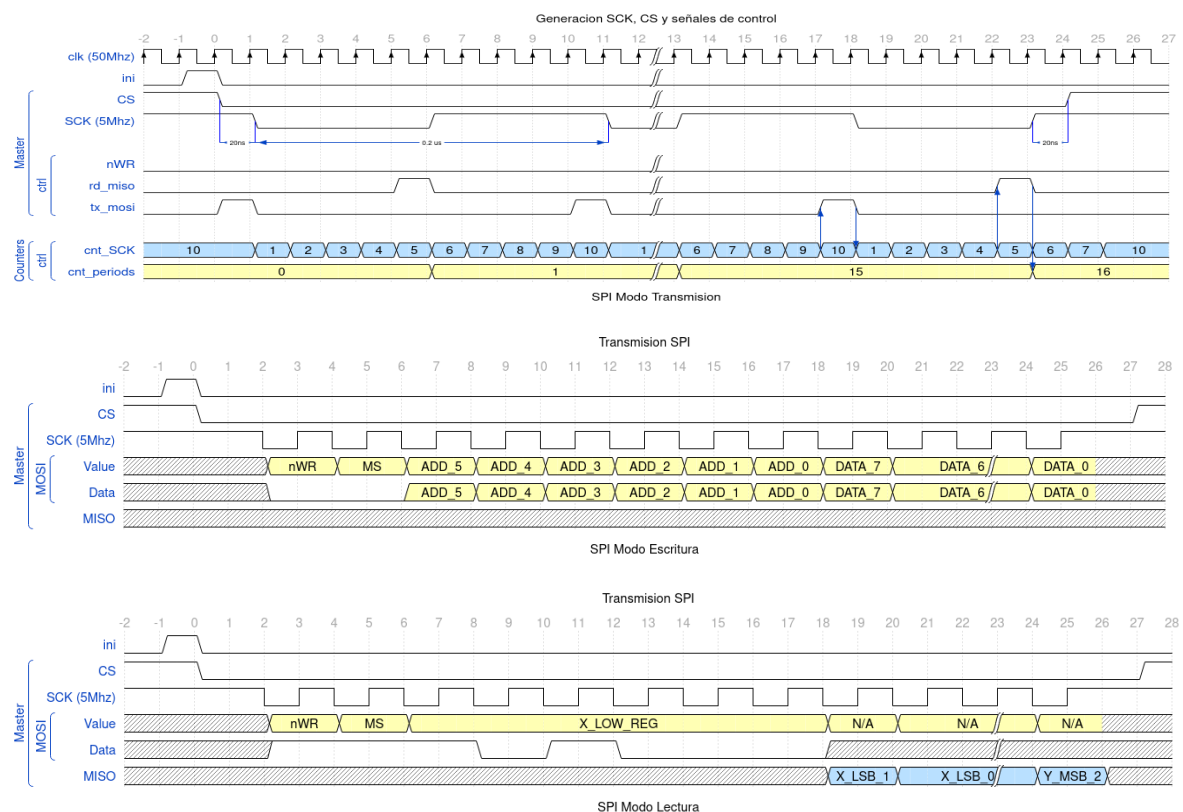


Fig. 3. Master SPI señales internas, tiempos y modos de operación.

3 **Bloque controlador del acelerómetro**

Señal	Dirección	Descripción
dato_rd	salida	Dato que se lee del periférico SPI
ena_rd	salida	Señal de habilitación para lectura
CS	salida	Señal del Chip select
SCK	salida	Señal de reloj del interfaz SPI
MOSI	salida	Buffer de salida del Máster SPI
MISO	entrada	Buffer de entrada del Máster SPI

El circuito tiene el siguiente funcionamiento:

- Inicialmente espera 5 ms para luego modificar la configuración de los registros de control CTRL_REG4 y CTRL_REG1
- Genera las señales de control que permiten el funcionamiento correcto del Master SPI

4 **Bloque Calibrador**

Señal	Dirección	Descripción
CS	salida	Señal del Chip select
SCK	salida	Señal de reloj del interfaz SPI
MOSI	salida	Buffer de salida del Máster SPI
MISO	entrada	Buffer de entrada del Máster SPI
X_media	salida	Señal de salida que indica el valor medio del eje X
Y_media	salida	Señal de salida que indica el valor medio del eje Y
Muestra_bias_rdy	salida	Señal de salida que indica si la muestra está lista para ser utilizada

El bloque está dividido en los siguientes circuitos:

- Estimador: realiza la media de las acumulaciones de muestras del eje X y del eje Y
- Calc_offset: Circuito que calcula el offset al que se encuentra el acelerómetro al principio de la ejecución.
- Auxiliar: Servirá para ejecutar dos funciones, que nos permitirán que el sistema funcione correctamente, por una parte ceil_log, que calcula el menor número y por otra parte cal_LEDs que determinará los LEDs que se encenderán

4.1 Bloque Axis_Screen_X

Señal	Dirección	Descripción
X_media	Entrada	Señal de entrada que indica el valor medio de X
Muestra_bias_rdy	Entrada	Señal que indica si la muestra está lista para ser utilizada
X_disp	salida	Señal que muestra los displays encendidos

Este bloque indica cuáles serán los displays de 7 segmentos que se van a iluminar en la tarjeta DECA

4.2 Bloque Axis_Screen_Y

Señal	Dirección	Descripción
Y_media	Entrada	Señal de entrada que indica el valor medio de Y
Muestra_bias_rdy	Entrada	Señal que indica si la muestra está lista para ser utilizada
Y_disp	salida	Señal que muestra los leds encendidos

Este bloque indica cuáles serán los leds que se van a iluminar en la tarjeta DECA

5 Diseño detallado

El proyecto está almacenado en la carpeta BT2, la cual a su vez contiene las carpetas hdl, modelsim y quartus. La carpeta *hdl* contiene los ficheros RTL y estructural del diseño. La carpeta *modelsim* contiene el proyecto de simulación (Acel_SPI_BT2.mpf), y los ficheros donde se definen los diferentes testbenches. Finalmente, *quartus* contiene el proyecto para el diseño físico y los ficheros relacionados con éste.

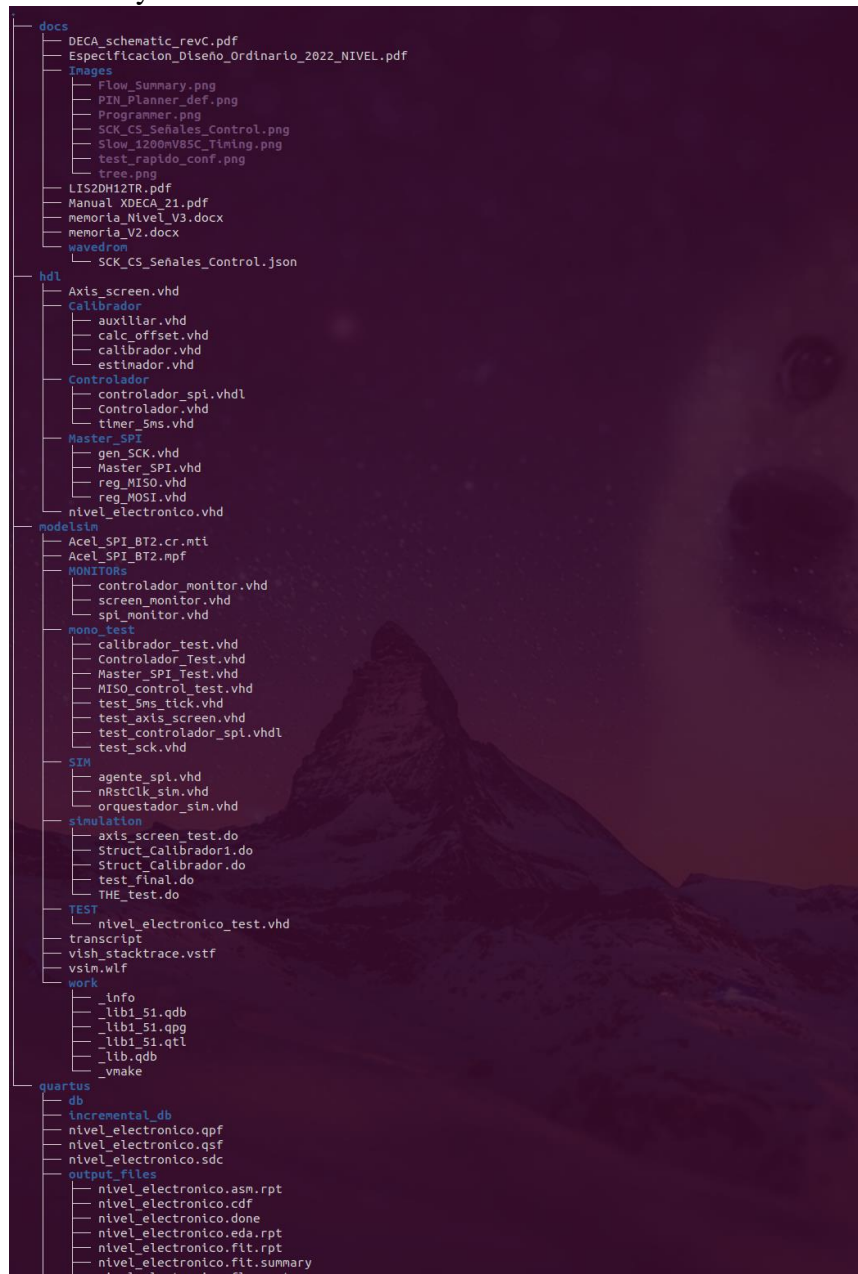


Fig. 4. Estructura de carpetas del proyecto nivel electronico

6 Pruebas de verificación funcional de NIVEL

El plan de pruebas de NIVEL consistirá en la comprobación hito por hito y circuito por circuito que el circuito funciona correctamente.

El proyecto contiene 2 tipos de pruebas, las primeras de verificación de bloque, las cuales se pueden encontrar en la ruta “*modelsim/mono_test*” y las segundas de verificación de sistema complejo que se puede encontrar en “*/modelsim/TEST*”.

7 Test del Máster SPI

Es un test específico para el bloque Máster SPI. Consiste en un conjunto de prueba que evalúa el funcionamiento correcto de dicho bloque.

Ubicación de los ficheros del test	En /NIVEL/modelsim/mono_test	
Simulación escalada	No	
Fichero test	Master_SPI_Test.vhd	Testbench
Ficheros Adyacentes	Agente_spi_original.vhd	sim
	MISO_Control_test.vhd	test
Descripción del test	Verifica el funcionamiento de las transacciones de escritura Master SPI (Verificación visual) Verifica el funcionamiento de las transacciones de lectura del Master SPI (Verificación automática)	

7.1 Test del controlador

Es un test específico para el bloque Controlador. Consiste en un conjunto de prueba que evalúa el funcionamiento correcto del controlador en conjunto al bloque Máster SPI.

Ubicación de los ficheros del test	En /NIVEL/modelsim/mono_test	
Simulación escalada	No	
Ficheros	controlador_test.vhd	Testbench
Ficheros Adyacentes	Agente_spi_original.vhd	sim
Descripción del test	Verifica que se lleva a cabo la configuración inicial de los registros y el funcionamiento de las transacciones de escritura y lectura del Master SPI. (Verificación visual) Verifica que los tiempos de acción solicitados en la especificación, se cumplen (Verificación automática)	

7.2 Test del diseño completo

Es un test específico para el diseño final. Consiste en un conjunto de prueba final que verifica el funcionamiento completo de todo el diseño.

Ubicación de los ficheros del test	En /NIVEL/modelsim/TEST		
Simulación escalada	Si		
Fichero	Nivel_electronico_test.vhd	test	
Ficheros Adyacentes	Sim	Agente_spi.vhd	sim
		Orquestador_sim.vhd	sim
		nRst_Clk.vhd	sim
	Monitor	Spi_monitor.vhd	monitor
		Controlador_monitor.	monitor
		Screen_monitor.vhd	monitor
Descripción de la prueba	Verifica el funcionamiento correcto de todo el diseño mediante los monitores que revisan el Master SPI, el controlador y la representación de los leds y displays de 7 segmentos. (Verificación Automática)		

El test completo se ocupa de comprobar que siempre se cumplen las siguientes condiciones de cada sección:

Master SPI

- Comprobar que mientras se produce una transmisión, CS está a nivel bajo.
- Comprobar que la transición de MOSI se produce cuando SCK, comienza la transición a nivel bajo.
- Comprobar que el número de pulsos de SCK se corresponden a la operación a realizar.
- Contrastar el dato transmitido por agente_spi con el dato recibido en master_spi.

Controlador

- Comprobar que se respeta el tiempo de inicialización dado por el datasheet.²
- Comprobar que cada lectura se realiza en el momento especificado en la especificación.
- Comprobar que la configuración de spi_slave se realiza adecuadamente según la especificación.

Sistema completo

- Comprobar que según el ángulo dado por el agente_spi, una vez pasado el tiempo de operación del sistema, las pantallas devuelven el grado de inclinación correcto.


Para ver la simulación al completo, de una forma ordenada y concisa, se puede visualizar en el simulador con el fichero “./modelsim/simulation/THE_test.do”

² En la simulación, este test se puede omitir al poner en “nivel_electronico_test.vhd”
“omit_timing_monitor” a true



8 Verificación del diseño final

Como comprobación final de que el sistema cumple todas las funcionalidades, se ha cargado el programa en la placa, comprobando que las especificaciones y que el modelo que se nos dio, al principio del Bloque II como ejemplo, sea igual que el que se ha cargado en la placa.

 En la primera imagen se ha cargado el programa el diseño final.



  En la segunda y tercera imagen se comprobó que el sistema mostraba correctamente, las medidas.



9 Diseño físico

En este apartado se documentan los detalles básicos relacionados con el diseño físico del circuito: la asignación de pines, las restricciones de la síntesis y los informes que proporciona Quartus Prime sobre los recursos de la FPGA utilizados y la frecuencia máxima de reloj obtenida.

9.1 Asignación de pines

En la siguiente tabla se detalla la asignación de los pines de la interfaz de NIVEL a los pines de la FPGA especificando para cada caso el tipo de pin, el número de pin de la FPGA que se corresponde con el pin del diseño, el banco al que corresponde y el estándar de entrada/salida que utiliza.

Pin de la interfaz del diseño	Dirección	Pin FPGA	I/O bank	I/O standard
clk	Input	M8	2	2.5-V
rst_n	Input	H21	6	1.5-V Schmitt Trigger
MISO	Input	D5	8	1.2-V
MOSI	Output	C6	8	1.2-V
CS	Output	E9	8	1.2-V
SCK	Output	B5	8	1.2-V
X_disp [0]	Output	Y5	3	3.3-V LVTTL
X_disp [1]	Output	W6	3	3.3-V LVTTL
X_disp [2]	Output	W8	3	3.3-V LVTTL
X_disp [3]	Output	AB8	3	3.3-V LVTTL
X_disp [4]	Output	R11	3	3.3-V LVTTL
X_disp [5]	Output	AB6	3	3.3-V LVTTL
X_disp [6]	Output	AA6	3	3.3-V LVTTL
X_disp [7]	Output	V10	3	3.3-V LVTTL
Y_disp [0]	Output	C7	8	1.2-V
Y_disp [1]	Output	C8	8	1.2-V
Y_disp [2]	Output	A6	8	1.2-V
Y_disp [3]	Output	B7	8	1.2-V
Y_disp [4]	Output	C4	8	1.2-V
Y_disp [5]	Output	A5	8	1.2-V
Y_disp [6]	Output	B4	8	1.2-V
Y_disp [7]	Output	C5	8	1.2-V
mux_disp[0]	Output	Y5	3	3.3-V LVTTL
mux_disp[1]	Output	W6	3	3.3-V LVTTL
mux_disp[2]	Output	W8	3	3.3-V LVTTL
mux_disp[3]	Output	AB8	3	3.3-V LVTTL
mux_disp[4]	Output	R11	3	3.3-V LVTTL
mux_disp[5]	Output	AB6	3	3.3-V LVTTL

9.2 Restricciones de la síntesis

Se ha utilizado el fichero “./quartus/nivel_electronico.sdc”

Se establece como reloj de sistema 50Mhz (20 ns), los puertos de entrada nRst y MISO, y como puertos de salida SCK, MOSI, CS, X_disp[7:0], Y_disp[7:0], Y_disp_sel[7:0].

9.3 Recursos utilizados

A continuación se muestra la pantalla que genera el compilador (opción *Flow Summary* del *Compilation Report*) :

Quartus Prime	Versión 16.0.0
Arquitectura	MAX 10
Dispositivo	10M50DAF484C6GES
Número total de elementos lógicos	404 / 49,760 (<1%)
Número total de registros usados	191
Número total de pines usados	30 / 360 (8 %)
Número total de pines virtuales	0
Número total de bits en la memoria	660 / 1,677,312 (< 1 %)
Número total de PLLs	0 / 4 (25 %)
Bloques UFM	0 / 1 (0 %)
Bloques ADC	0 / 2 (0 %)

9.4 Frecuencia máxima de reloj

A continuación se muestra la pantalla que genera el compilador (*Fmax Summary*) :
134.25 MHz

Slow 1200mV 85C Model Fmax Summary			
<<Filter>>			
	Fmax	Restricted Fmax	Clock Name
1	134.25 MHz	134.25 MHz	clk

10 Bibliografía

- [1] Especificación del diseño : nivel electrónico (NIVEL) [moodle DD2]
- [2] Tarjeta DECA-MAX10 (página web del fabricante). [online]
<https://www.arrow.com/en/products/deca/arrow-development-tools>
- [3] Tarjeta XDECA. Manual de usuario. [moodle DD2-documentacion técnica]